

電子技術

實驗L8


第16組

S1154007 賴宥瑋 fs099028@gmail.com
S1154008 林芷瑩 X.Y.Saki04@gmail.com



L8-1

實驗內容

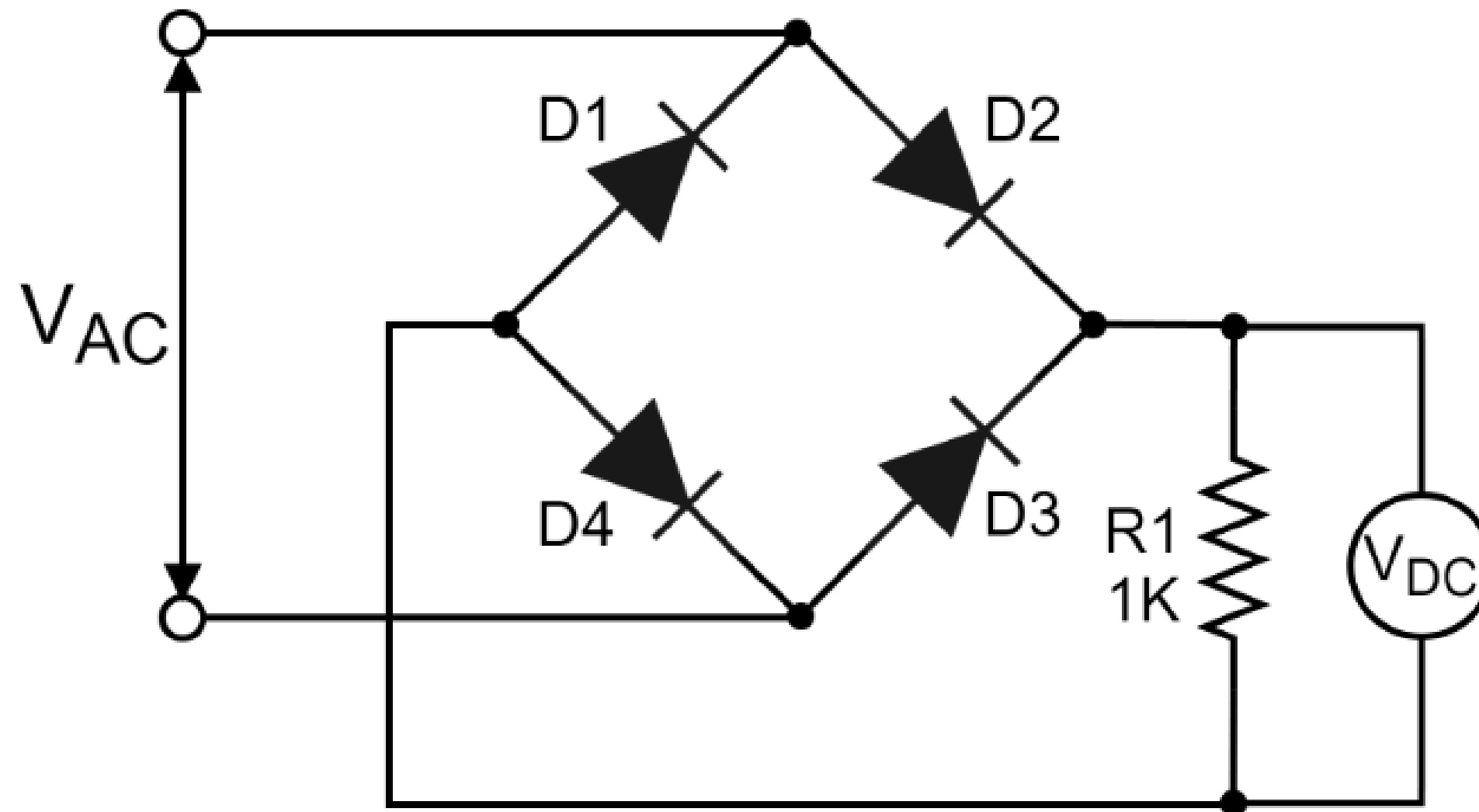1. 利用示波器的Trigger功能擷取全波整流波形畫面，並量測頻率
跨接電阻的 V_{DC} 和峰對峰值。




實驗照片

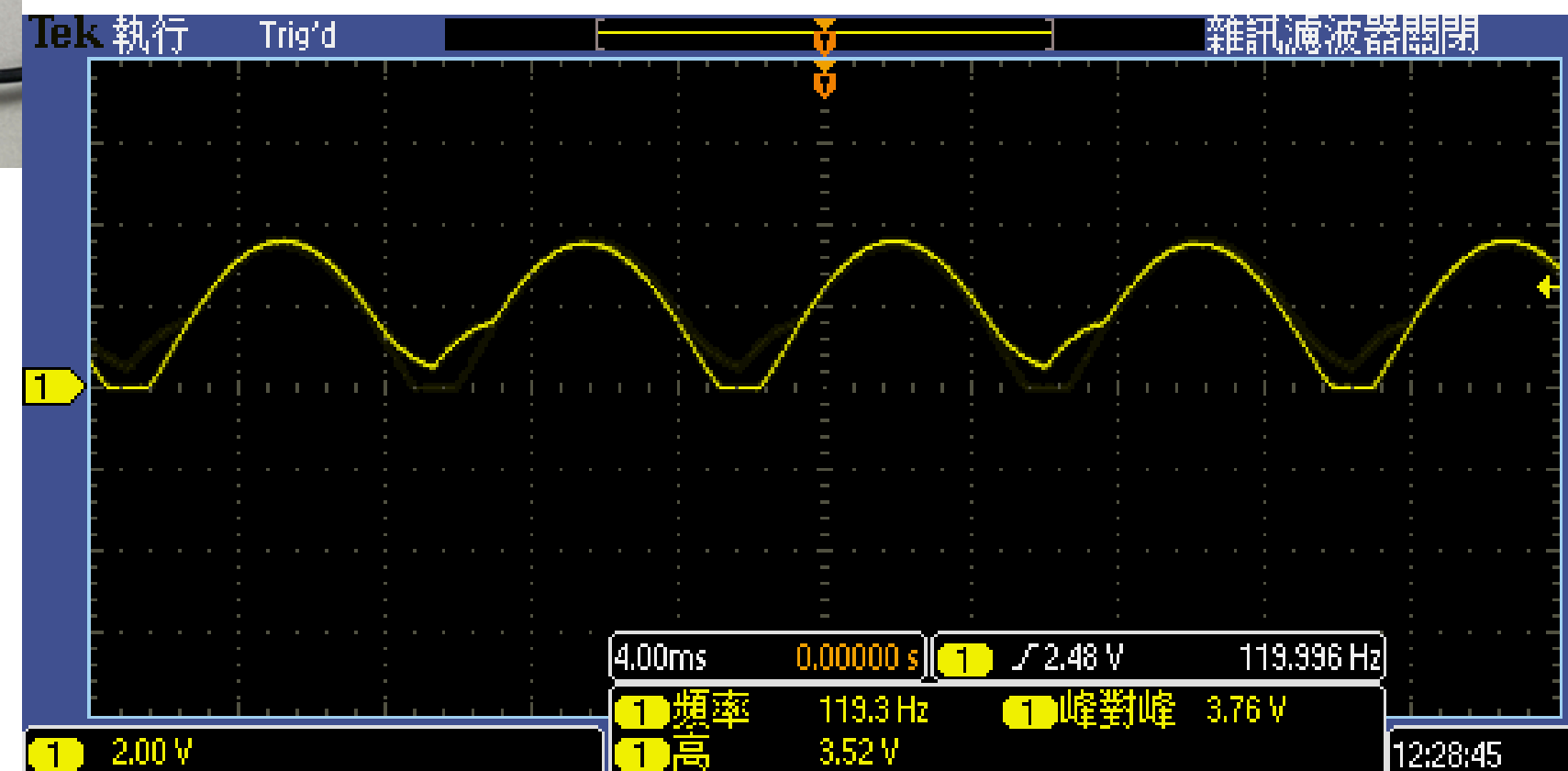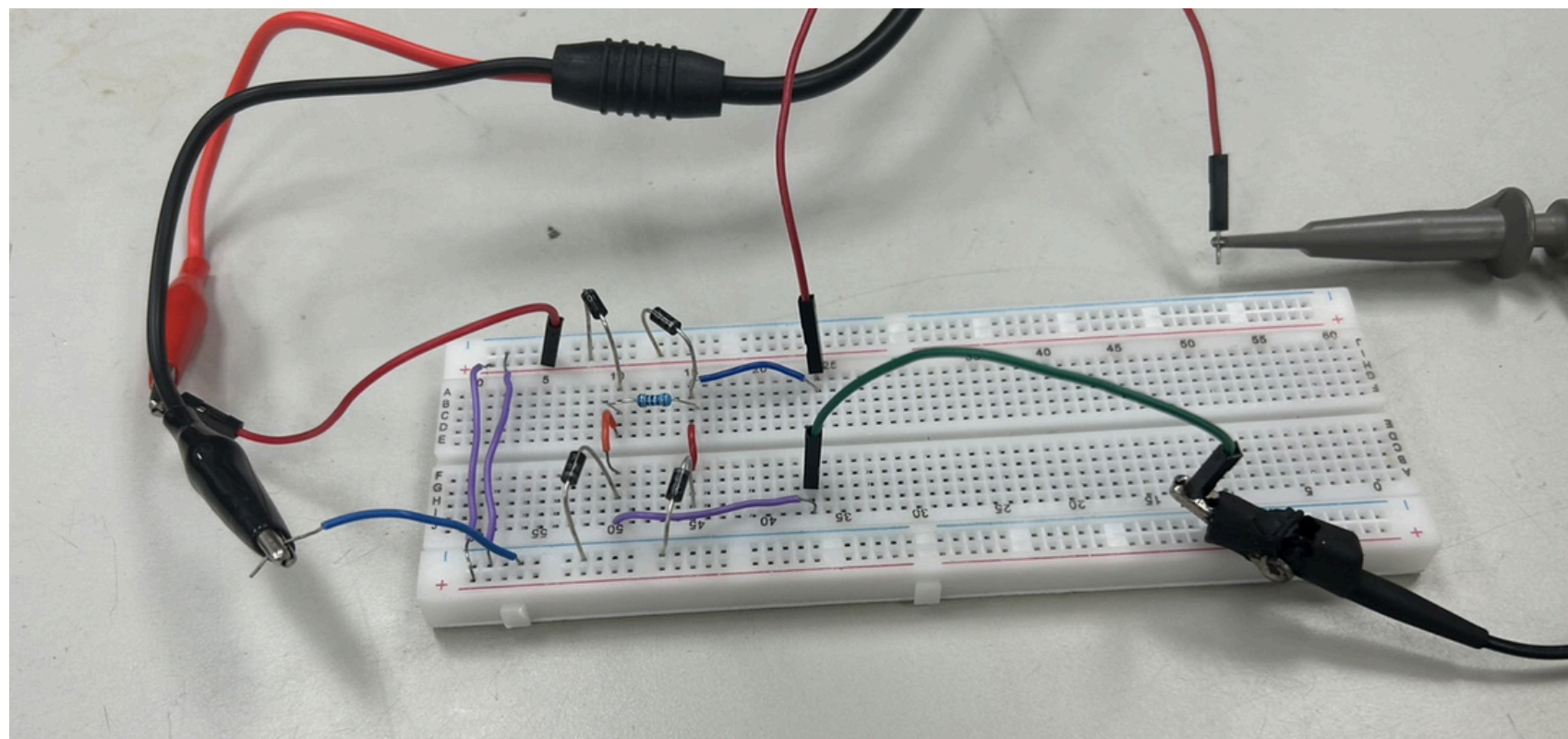

L8-2

實驗內容

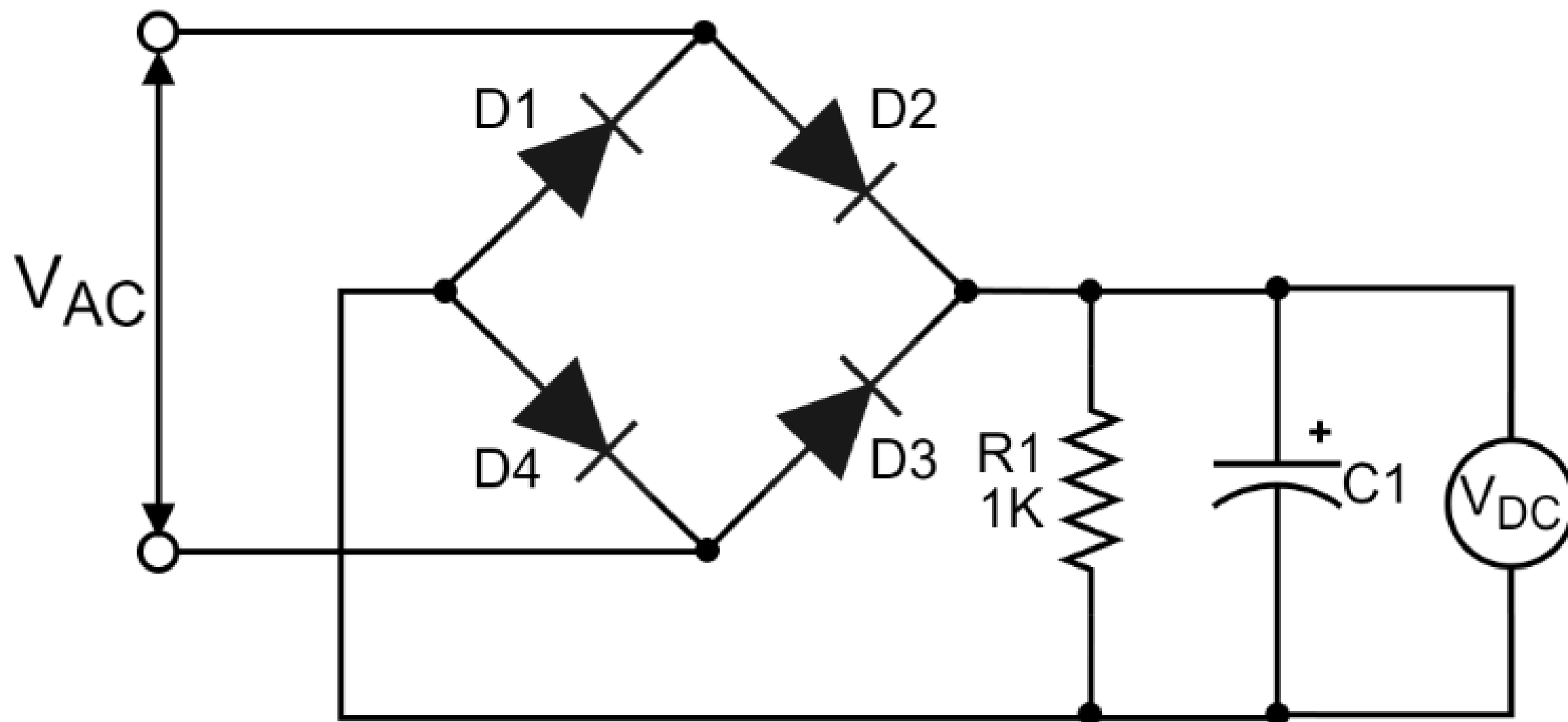1. 利用示波器的Trigger功能擷取C1為10 μF 全波整流波形畫面，並量測頻率、垮接電阻的 V_{DC} 和峰對峰值。



實驗照片

